

# ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ КОНСТРУКТИВА ATX ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ

**Юрий Гончаров**  
**Анатолий Орехов**

*Компьютерная техника в последнее время стремительно развивается – совершенствуется технология изготовления, высокими темпами растут быстродействие, емкость оперативной и буферной памяти, емкость жестких дисков.*

*На фоне такого стремительного развития компьютеров блоки питания изменились незначительно. За последнее время самое существенное изменение связано со способом включения блока питания. В блоках питания, выпускаемых ранее, включение производилось механическим замыканием контактов, через которые подается высокое внешнее напряжение сети.*

*В последнее время широкое развитие получили источники питания типа ATX.*

## УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Стандарт ATX (AT Extension) установлен корпорацией INTEL с введением нового формфактора на материнские платы (формфактор – отношение ширины платы к ее длине, а также план размещения посадочных гнезд). Появление нового формфактора обусловлено ожидаемым расширением возможностей персональных компьютеров: аудио- и видеовходы, поддержка виртуальной реальности, реализация ввода-вывода TV, а также факсмодема. Стандарт ATX предполагает снижение общей стоимости комплектующих за счет уменьшения длины кабелей, снижения их числа посредством схемотехнических решений, уменьшения числа вентиляторов и дополнительных карт. Снижение числа компонентов на плате предполагает и смену корпусов, поскольку новые платы не соответствуют старым корпусам по габаритам.

В источниках питания для конструктива ATX (в дальнейшем – источник) изменен разъем для подключения питания к системной плате. Он имеет 20 контактов, и через него подаются напряжения  $\pm 5$  В,  $\pm 12$  В, +3.3 В (для будущих моделей PCI плат расширения). Кроме того, на разъем выводится сигнал "PS-ON", предназначенный для включения питания программными средствами, например, по команде "Shut down the computer" ("выключить компьютер") в среде WINDOWS.

В связи с этим в блок питания добавлен вспомогательный источник дежурного питания "+5 VSB" и дистанционное управление включением и выключением выходов источников постоянного напряжения. Все выходные напряжения, кроме "+5 VSB", запрещаются сигналом лог. "1" на входе "PS-ON".

Спецификой источников конструктива ATX являются высокие массогабаритные характеристики при средней мощности 230 Вт:

- КПД не менее 65% при полной нагрузке на всех выходах;

- значительный диапазон изменения тока нагрузки – от 10 до 100%;
- низкий уровень шума и пульсаций всех выходных напряжений;
- низкий уровень излучения электромагнитных помех;
- хорошая изоляция выходных напряжений от питающей сети;
- широкий диапазон допустимого напряжения сети – 180...265 В для стандарта 220 В и 90...135 В для стандарта 110 В;
- рабочий диапазон изменения частоты питающего напряжения от 48 до 63 Гц;
- диапазон рабочих температур от 0 до 40°C при относительной влажности от 10 до 85% без выпадения конденсата.

Структурная схема источника (рис. 1) состоит из двух функциональных узлов – сетевого выпрямителя (СВ) и преобразователя напряжения (ПН). Преобразователь напряжения включает в себя конвертор (К) и устройство управления (УУ). Конвертор, в свою очередь, состоит из инвертора (И), преобразующего постоянное выходное напряжение СВ в переменное прямоугольной формы; силового трансформатора, работающего на повышенной частоте (~60 кГц) и обеспечивающего гальваническую развязку сети с нагрузкой; выпрямителя и высокочастотного LC фильтра (ВФ). Устройство управления обеспечивает мощные транзисторы инвертора импульсами возбуждения изменяемой длительности, реализуя, таким образом, принцип широтно-импульсного регулирования и стабилизации выходного напряжения  $U_n$ .


Кроме того, устройство управления выполняет функции плавного включения и аварийного отключения блока питания.

Согласование маломощных выходных сигналов логических элементов УУ с входами силовых транзисторов выполняется усилителями импульсов (УИ) через трансформатор Т2, который обеспечивает гальваническую развязку.

Схема вспомогательного преобразователя (ВПр) обеспечивает напряжениями питания усилители импульсов, узлы схемы управления и линейный стабилизатор "+5 VSB".

После запуска инвертора устройство управления получает питание от вспомогательного выпрямителя (ВВ).

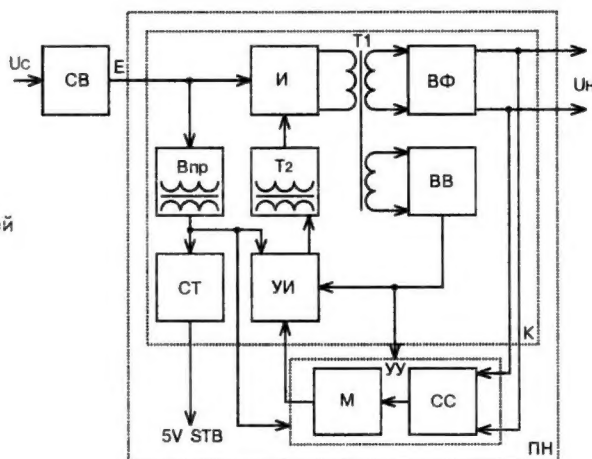Сетевой выпрямитель (рис. 2) выполняет функции выпрямления напряжения сети и сглаживания пульсаций; обеспечивает режим плавной зарядки конденсаторов фильтра С5 и С6 (терморезистор ТН1 ограничивает пусковой ток заряда конденсаторов С5, С6 до допустимого значения) при включении источника; обеспечивает бесперебойность подачи энергии в нагрузку при кратковременных (до 300 мсек) провалах



напряжения сети ниже допустимого уровня и уменьшает уровень помех за счет применения помехоподавляющих фильтров (элементы CX1, BL1, BL2, BL3, CY1, CY2, C1, LF1, C2, C3, C4).

На выходе СВ формируется постоянное напряжение, которое может составлять 264-340 В для однофазной сети ~220 В с учетом допуска -15%...+10%.

Силовая часть регулируемого инвертора выполнена по полумостовой схеме на транзисторах Q1 и Q2 (рис. 2). Транзисторы Q1 и Q2 открываются противофазно на равные временные интервалы  $t_1$  и  $t_2$  (рис. 3).

Возвратные диоды D1 и D2 ограничивают напряжения на коллекторах транзисторов Q1 и Q2, обеспечивая их безопасную работу в инверсном режиме при возврате реактивной энергии, накопленной в нагрузке и трансформаторе, в систему электроснабжения через открытый транзистор.

ключей (транзисторы Q1 и Q2). Особенностью работы данных усилителей является положительное напряжение смещения на емкости C15. Падение напряжения на диодах D10 и D11 используется для динамического запираания транзисторов Q4 и Q5.

Управление базовыми цепями транзисторов Q1 и Q2 осуществляется через ускоряющие цепочки D3, R7, C9, R5 и D4, R8, C10, R6, которые форсируют прямые и обратные токи баз Q1 и Q2 на этапах их включения и выключения.

Трансформатор Т4 служит для формирования сигнала аварийного выключения источника при превышении мощности потребления свыше 250 Вт. Порог срабатывания защиты устанавливается переменным резистором VR1.

На магнитопроводе силового трансформатора Т1 располагаются вторичные обмотки для получения выходных напряжений  $\pm 12$  В,  $\pm 5$  В,  $\pm 3.3$  В. Выпрямители напряжений вторичных обмоток выполнены по двух-полупериодной схеме, причем для получения выходных напряжений  $+12$  В,  $+5$  В,  $\pm 3.3$  В используются сдвоенные диоды, установленные на радиаторе. Трансформатор Т5 снижает уровень синфазных помех в выходных напряжениях  $+12$  В,  $+5$  В,  $-12$  В. Широтно-импульсная стабилизация применяется только для самых мощных источников  $+12$  В ( $I_{\text{макс.}}=8$  А) и  $+5$  В ( $I_{\text{макс.}}=22$  А). В этой ситуации стабилизация остальных источников оказывается недостаточной, и для ее повышения используются либо интегральные линейные стабилизаторы напряжения (IC4 в канале  $-12$  В и IC5 в канале  $-5$  В), либо стабилизатор на дискретных элементах (канал  $+3.3$  В). Последний выполнен на регулирующем транзисторе Q10, резисторах R60...R63, VR3, конденсаторе C3 и микросхеме IC7. Микросхема IC7 (TL431) представляет собой маломощный регулируемый стабилизатор постоянного напряжения параллельного типа положительной полярности и используется в качестве регулируемого источника опорного напряжения ("регулируемого стабилитрона") [3].

Вспомогательный преобразователь, обеспечивающий напряжениями питания узлы устройства управления и источника "+5 VSB", представляет собой одноканальный преобразователь напряжения (ОПН) с самовозбуждением. Положительная обратная связь обеспечивается дополнительной обмоткой, расположенной на магнитопроводе трансформатора ТЗ.


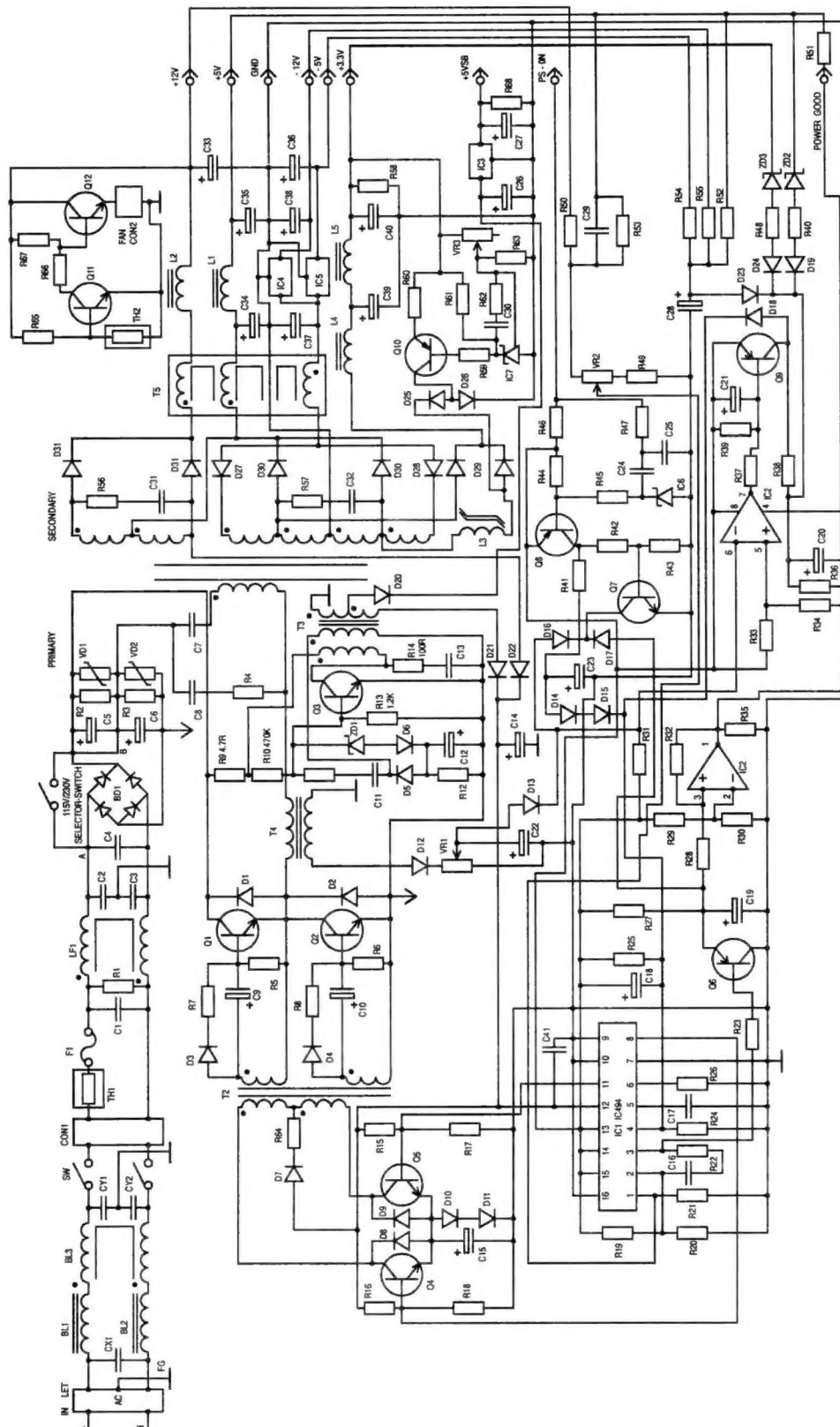


Рис. 2. Принципиальная схема блока питания

Резистор R10 обеспечивает самовозбуждение ОПН посредством начального запускающего тока в базу транзистора Q3. Демпфирование импульсного коллекторного напряжения транзистора выполняется цепью R14, C13.

Большие коммутационные перегрузки транзистора Q3 по току коллектора являются основным недостатком рассмотренной схемы и требуют применения довольно мощного высоковольтного ключевого транзистора, например, 2SC4020.

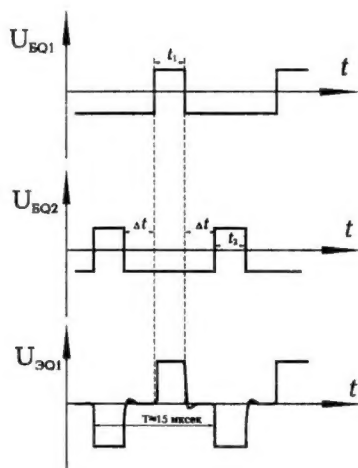

**Рис. 3.** Временные диаграммы коммутационных процессов переключения силовых транзисторов Q1 и Q2

Выходное напряжение "+5 VSB" формируется из выпрямленного диодом D20 с помощью линейного стабилизатора IC3.

Питание ВПр осуществляется от сетевого выпрямителя через резистор R9.

В данном источнике в качестве схемы управления УУ используется многофункциональная ИМС типа TL494, предназначенная для управления импульсными источниками вторичного электропитания различного вида [3].

Ее аналогами являются ИМС  $\mu$ PC494, IR3MO2, KA7500 и отечественная KP1114EY4.

Питание микросхемы в установившемся режиме работы осуществляется от вторичной обмотки трансформатора T1 через выпрямительный диод D22. Микросхема имеет встроенный источник опорного напряжения (ИОН), обеспечивающий стабильным напряжением остальные узлы ИМС, а также элементы токовой защиты: транзисторы Q6...Q8, микросхему IC2 и др. ИОН формирует опорное напряжение  $+5 \text{ В} \pm 1\%$  на выходе (вывод 14) при подаче на вход (вывод 12) напряжения 27 В.

Частота внутреннего задающего генератора задается элементами R26 и C17, подключенными соответственно к выводам 6 и 5 ИМС. При R26=16 кОм и C17=1000 пФ получим  $f=66 \text{ кГц}$  ( $T=15 \text{ мксек}$ ).

Выходное напряжение ИОН через делитель R25, R24 подается на вывод 4. Конденсатор C18, установленный в этом делителе, определяет временные параметры плавного запуска источника при начальном включении напряжения питания или после срабатывания соответствующих схем защиты.

Вывод 1 ИМС является входом схемы сравнения. Уровень выходных напряжений источника устанавливается потенциометром VR2. Потенциометр VR2 регулирует напряжение, получаемое с выходов самых мощных источников +12 В и +5 В.

Корректирующая цепь R22, C16 обеспечивает устойчивый режим стабилизации.

Сигнал с вывода 3 ИМС TL494 используется для образования сигнала "POWER GOOD". Сигнал проходит через резистор R23, транзистор Q6 и операционный усилитель IC2. С вывода 1 усилителя IC2 на резисторе R51 образуется сигнал лог. "1" с

временем задержки от 100 до 500 мсек при включении и не более 1 мсек при выключении. Время задержки при включении определяется емкостью C19.

Второй операционный усилитель в IC2 (LM393) используется в токовой защите. При увеличении мощности, потребляемой источником, более 250 Вт напряжение с потенциометра VR1 через диод D13 поступает на вход компаратора ИМС LM393 (вывод 6). Отрицательное выходное напряжение с вывода 7 IC2 инвертируется транзистором Q9 и через диод D18 поступает на вывод 4 IC1, запрещая выходные импульсные последовательности на выводах 8 и 11 и переводя блок питания в дежурный режим.

Схема на резисторах R40, R48, R52, R55, диодах D19, D23, D24, стабилитронах ZD2, ZD3 и конденсаторе C28 используется также для получения положительного напряжения защиты при перегрузках источников +3.3 В, +5 В, -5 В, -12 В или превышении напряжений на выходах источников +3.3 В и +5 В.

Каскад на транзисторах Q7, Q8 и "управляемом стабилитроне" IC6 (TL431) используется для дистанционного включения и выключения источника сигналами с логическими уровнями "0" и "1" соответственно.

Блоки питания формата ATX оснащены схемой терморегулирования: скорость вращения охлаждающего вентилятора зависит от температуры внутри корпуса — на максимальную скорость вентилятор выходит только при температуре, превышающей 40°C. Таким образом, при нормальной температуре источники обладают пониженным уровнем шума.

## НЕИСПРАВНОСТИ

Наиболее часто встречающиеся неисправности в источнике питания типа ATX:

1. В дежурном режиме работы ("STANDBY") выходит из строя транзистор Q3 (2SC4020:  $I_k \text{ макс.}=3 \text{ А}$ ,  $U_k \text{ макс.}=800 \text{ В}$ ) и сгорает резистор R9 (4.7 Ом, 2 Вт).

2. В процессе работы чаще всего отказывают элементы, связанные с изменением внешнего напряжения питания: диоды D1 и D2 (FR107 — SILITEK: 1A, 1000В) или варисторы VD1 и VD2 (VF07M10241K — THOMSON);

3. Реже выходят из строя следующие детали: резисторы R7, R8 (39 Ом, 1/8 Вт), транзисторы Q1, Q2 (2SC4242:  $I_k \text{ макс.}=7 \text{ А}$ ,  $U_k \text{ макс.}=400 \text{ В}$ ), трансформатор F1 (5 А, 250 В).

4. Значительно реже происходит отказ вентилятора, но это также приводит к печальным последствиям: от перегрева выгорают дроссели L1, L2.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Ромаш Э.М. и др. Высокочастотные транзисторные преобразователи. — М.: Радио и связь, 1988.
2. Сергеев Б.С. Схемотехника функциональных узлов источников вторичного электропитания: Справочник. — М.: Радио и связь, 1992.
3. Шевцов Д.А. Справочное пособие по зарубежным ИМС управления импульсными источниками вторичного электропитания. — М.: АО "Звезды и С", 1994.